

Saviindukcija

1. Įjunkite jungiklį. Stebėkite srovės kryptį grandinėje.

2. Užrašykite pastebėjimus:

3. Išjunkite jungiklį. Stebėkite srovės kryptį grandinėje.

4. Užrašykite pastebėjimus:

5. Paaiškinkite stebimų reiškinių priežastį:

6. Pakomentuokite grafiką $I(t)$:
