

## Elektromagnetinių virpesių generatorius

1. Įvardinkite pagrindinius elektromagnetinių virpesių generatoriaus elementus ir jų paskirtį:


2. Stebėkite virpesių kontūre ir visoje grandinėje vykstančius procesus.

3. Kuriuo laiko momentu yra prijungiamas maitinimo šaltinis?

---

4. Kas vaidina jungiklio vaidmenį?

---

5. Iš kur jungiklis „žino“, kada jam reikia sujungti grandinę?

---

6. Kas atsitiktų, jei jungiklis prijungtų maitinimo šaltinį pavėlavęs  $1/2T$ ?

---